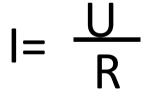


一种连续手

1、欧姆定律内容:

导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。


2、公式:



U---电压---伏特(V)

R---电阻---欧姆(Ω)

I---电流---安培(A)

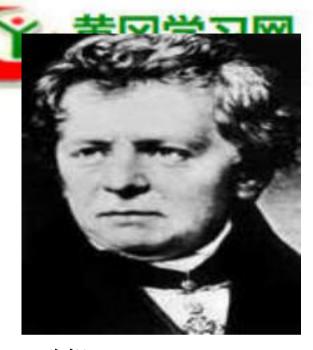


欧姆 1787—1854



应用定律解决问题

例、测电笔中的电阻是880KΩ,则测试家用电器时,通过人体的电流是多大?

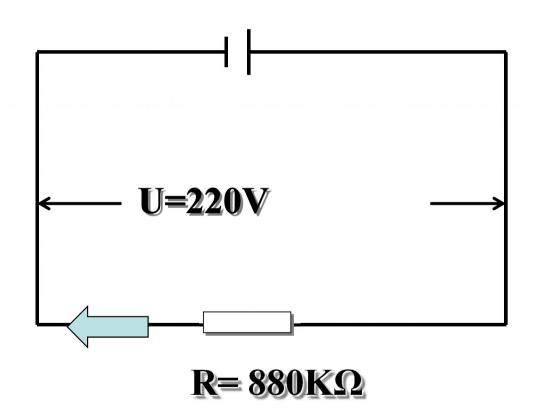



解题要求:

- 1、先读题,后画出电路图,再标出已知量、未知量
- 2、需要换算单位的先换算
- 3、要对题目进行必要分析,后分步进行计算
- 4、解题过程中要先写出公式,再代入数据和单位,最后得结果。
 - 5、每个物理量用规定的字母表示。



解:

欧姆定律的变形式



$$1 \cdot R = \frac{U}{I}$$

(求电阻)

(求电压)

思考:有同学认为,由R=U/I可以表明,导体的电阻R跟它两端的电压成正比,跟电流成反比。这种说法正确吗?为什么?



欧姆定律的应用:

- 1. 由 I=U/R 可变换为 U=IR 和R=U/I,即在 U、I、R三个物理量中,知道其中任意二个物理量就可以求出另一个物理量。
 - 2. 运用电压表、电流表可进行电阻的测量。

